



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

在线开放课程

选择组电路

终端继电器电路

主讲：邸建红

目录



在线开放课程

- ZJ的作用
- 技术要求
- 电路结构与动作原理

终端继电器电路

调车进路的终端有时在咽喉区的中间，为记录调车进路的终端需设置ZJ，设在DX组合中。

出站兼调车设在1(2)LXF中

1、作用：

记录调车进路的终端，一直保持到进路解锁。

终端继电器电路



在线开放课程

2、技术要求：

要能够接续记录电路的工作。

要检查进路必须在解锁状态。

ZJ一旦励磁，必须保持到进路解锁为止。

小结



在线开放课程

- 本节主要介绍了ZJ的设置、作用以及电路动作原理。

谢谢！

